
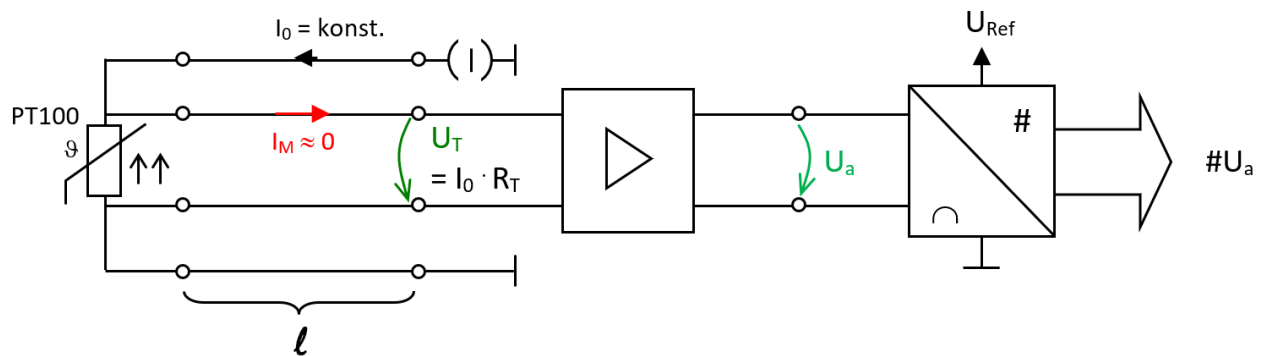





Prinzipschaltung

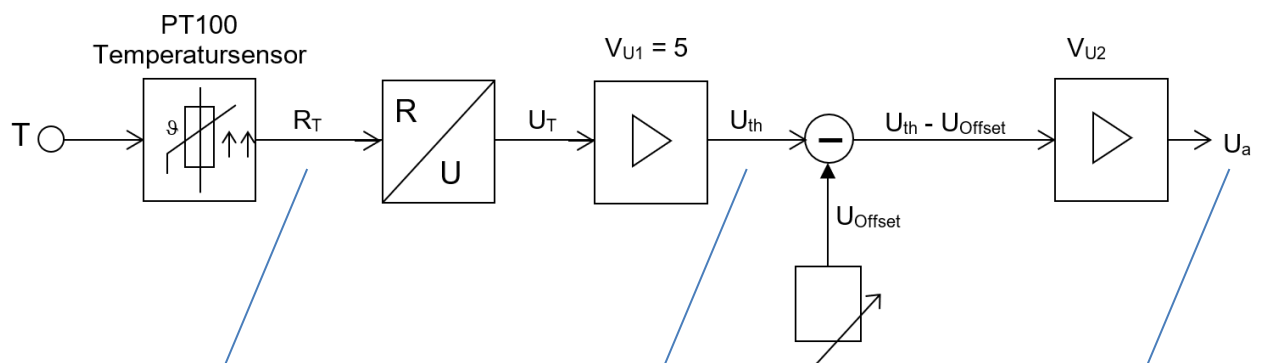

Blockschaltbild der Messkette



Signale

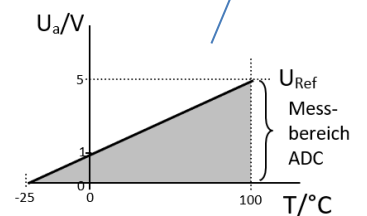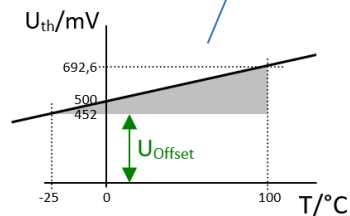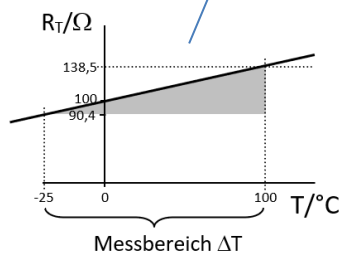

$$R_T = R_0 + R_0 \cdot \alpha_{PT} \cdot T$$

$$U_{th} = V_{U1} \cdot I_0 \cdot R_T$$

$$U_a = V_{U2} \cdot (U_{th} - U_{Offset})$$

$$U_a = U_{Ref} \cdot \frac{T + 25K}{\Delta T}$$

Berechnung der Abgleichspannungen:

$$U_a(0^\circ C) = 5V \cdot \frac{0^\circ C + 25K}{125K} = 1V$$

Berechnung der Rohwerte des ADU:

12 Bit $U_{Ref} = 5V$

$$U_{LSB} = \frac{U_{Ref}}{2^n - 1} = \frac{5V}{4095} = 1,221mV$$

$$\# = \frac{U_a}{U_{Ref}}$$

T in °C	RT in Ω	Ua in V	#
-13	95	0,48	393
0	100	1	819
77,9	130	4,12	3374